

FICHA DE EXPECTATIVA DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

CONCURSO	
Edital:	071/2022 (24/05/2022)
Carreira:	PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Unidade Acadêmica:	CT - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Área de Conhecimento:	CIRCUITOS PARA COMUNICAÇÃO E REDES INTELIGENTES

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA TODAS AS QUESTÕES DISCURSIVAS
Clareza e propriedade no uso da linguagem
Coerência e coesão textual
Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas objeto da prova
Domínio e precisão no uso de conceitos
Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa

Questão 1: Valor (0,00 a 10,00)

Amplificadores de Potência

Resposta Esperada:

Espera-se que o candidato apresente topologias de amplificadores de potência e discuta sobre a relação de compromisso entre linearidade e eficiência.

Além disso, deverão ser abordados assuntos como:

Classes de amplificadores de potência: A, B, AB, C, etc.

Classes de amplificadores para alta eficiência: E, F

Técnicas de linearização

Técnicas de casamento de impedância

NATAL, 9 de Outubro de 2022 às 19:11.

Assinado digitalmente em
09/10/2022 19:02

Assinada digitalmente em
09/10/2022 19:10

Assinado digitalmente em
09/10/2022 19:06

VINCENT PATRICK MARIE BOURGUET
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE TARGINO VIDAL
1º EXAMINADOR

FRANCISCO DE ASSIS BRITO FILHO
2º EXAMINADOR